

Boolean Exprn -  $\boxed{\bar{A}BC + A\bar{B}C} = Y = f(A, B, C)$

Truth Table :-

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	Y
0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

NOT - 74HC04  $A \rightarrow \neg A$

AND - 74HC08  $A \text{ AND } B \rightarrow A \cdot B$

OR - 74HC32  $A \text{ OR } B \rightarrow A + B$

- These are 14 pins ic's, 4 pairs of i/p's & o/p's  
 $\therefore$  12 i/p's & 4 o/p's.

# Gates we require here  $\Rightarrow$

$$\bar{A}BC + A\bar{B}C$$

1 OR Gate  
 4 AND  
 3 NOR

1-74HC32 ic  
 1-74HC08 ic  
 1-74HC04 ic

$\therefore$  1 ic can provide upto 4 functions.

3

